

Ayudantía II

Andrés González

Laurence Golborne

Rodrigo Alonso

Susana Figueroa

Tomás Contreras








Temas

 - Lógica Digital
- Representaciones numéricas
- Hardware sin manejo de memoria
- Hardware con manejo de memoria







20 89 99

Pregunta 1.a

Convierta a complemento de 2 el número (106), ::

$$6 \% 2 = 01010$$

-> Si se trata de un número de 32 bits, tenemos que rellenar con ceros a la izquierda:

0000000 0000000 00000000 01101010





Pregunta 1.b

Transforme a base decimal el número 11111111 11111111 11111110 10100100₂ en complemento a 2.

Inverso aditivo:

11111111 11111111 11111110 10100100 -> lo negamos

00000000 00000000 00000001 01011011 -> sumamos 1

00000000 00000000 00000001 01011100

Luego:

$$1 \times 2^{8} + 0 \times 2^{7} + 1 \times 2^{6} + 0 \times 2^{5} + 1 \times 2^{4} + 1 \times 2^{3} + 1 \times 2^{2} + 0 \times 2^{1} + 0 \times 2^{0}$$

$$= 256 + 0 + 64 + 0 + 16 + 8 + 4 + 0 + 0 = 348$$

Pero, se trata de un negativo, por lo que tenemos que el número es -348.



A	В	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



А	В	A NAND B
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0









Hacer una compuerta XOR con compuertas NAND.

Α	В	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Hacer una compuerta XOR con compuertas NAND.


Α	В	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$f(x,y) = (A \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B)$$





89 99

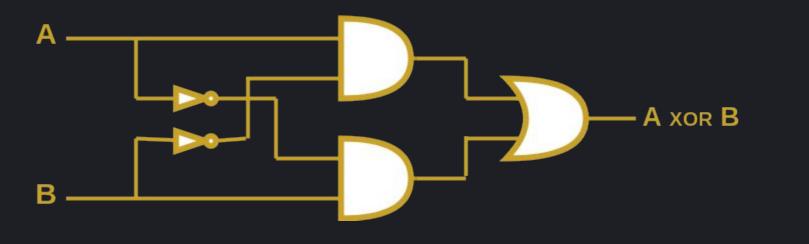








8 8 4 8

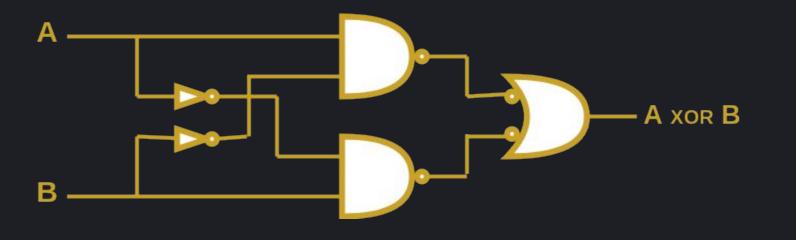














 









6

05

03

904

92

 \bigoplus

¥ ...

Pregunta 2



Α	В	Output
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

04

5

.







5 6 8 9

*



А	В	A NAND B
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0










2 8 8 8 8

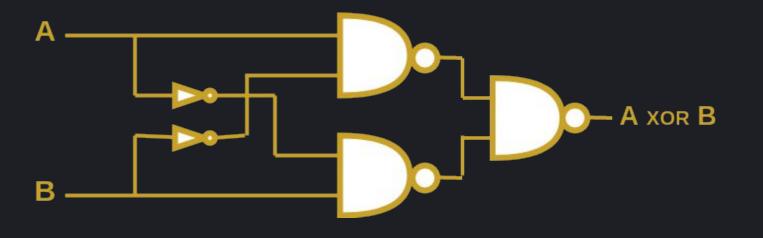








8 8 8 4

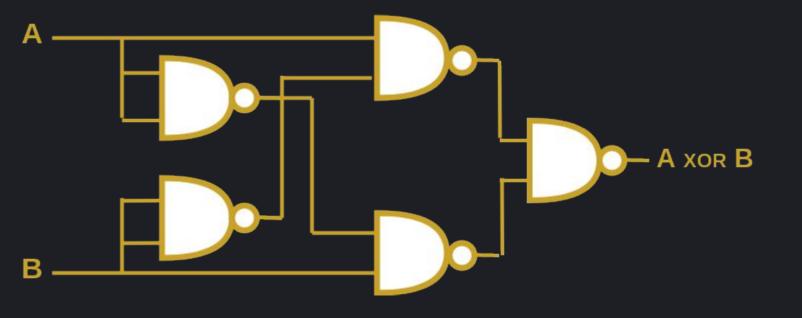








20 20 20 20

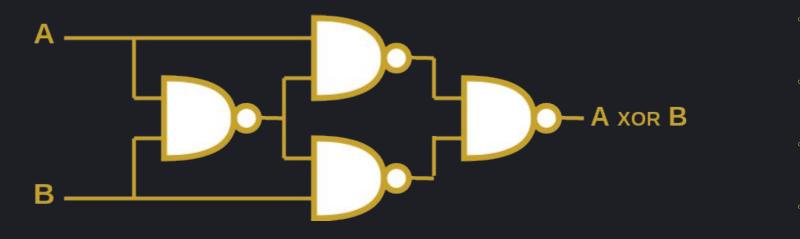









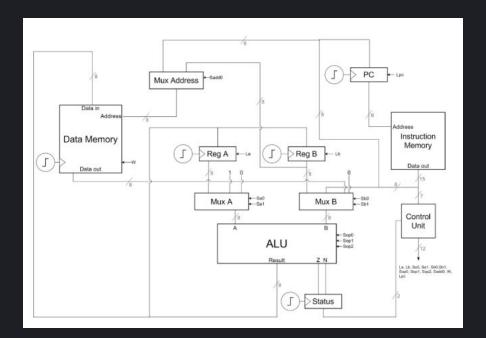Transforme la arquitectura del computador básico para que esta soporte como tipos de datos nativos números enteros de 8 y 16 bits de manera independiente.



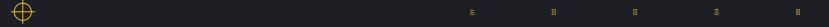

Transforme la arquitectura del computador básico para que esta soporte como tipos de datos nativos números enteros de 8 y 16 bits de manera independiente.


Solución:

Agregar **registros extendidos** de 16 bits independientes a una **ALU extendida** que pueda recibir a 4 registros (2 de 8 bits y 2 de 16 bits).

Transforme la arquitectura del computador básico para que esta soporte como tipos de datos nativos números enteros de 8 y 16 bits de manera independiente.

Solución:

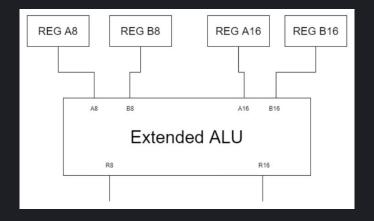Agregar **registros extendidos** de 16 bits independientes a una **ALU extendida** que pueda recibir a 4 registros (2 de 8 bits y 2 de 16 bits).



Transforme la arquitectura del computador básico para que esta soporte como tipos de datos nativos números enteros de 8 y 16 bits de manera independiente.


Solución:

Además se debe modificar el **almacenamiento en memoria** para que este pueda soportar 16 bits. Esto se puede hacer de muchas maneras distintas. Una puede ser añadiendo un multiplexor para que la memoria sepa cuando deba manejar 8 bits o 16 bits, o bien se pueden definir 2 ciclos, para que se lea/escriba una palabra en cada ciclo y así completar los 16 bits.

Transforme la arquitectura del computador básico para que esta soporte como tipos de datos nativos números enteros de 8 y 16 bits de manera independiente.

Solución:

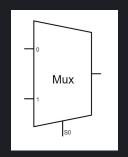Además se debe modificar el **almacenamiento en memoria** para que este pueda soportar 16 bits. Esto se puede hacer de muchas maneras distintas. Una puede ser añadiendo un multiplexor para que la memoria sepa cuando deba manejar 8 bits o 16 bits, o bien se pueden definir 2 ciclos, para que se lea/escriba una palabra en cada ciclo y así completar los 16 bits.




Si no hay un multiplexor, que puede pasar con respecto a los 8 bits?

Transforme la arquitectura del computador básico para que esta soporte como tipos de datos nativos números enteros de 8 y 16 bits de manera independiente.


Solución:

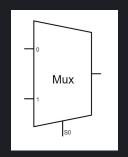Además se debe modificar el **almacenamiento en memoria** para que este pueda soportar 16 bits. Esto se puede hacer de muchas maneras distintas. Una puede ser añadiendo un multiplexor para que la memoria sepa cuando deba manejar 8 bits o 16 bits, o bien se pueden definir 2 ciclos, para que se lea/escriba una palabra en cada ciclo y así completar los 16 bits.



Si no hay un multiplexor, que puede pasar con respecto a los 8 bits?

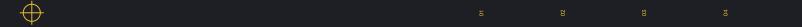Los carry pueden irse al mundo de 16 bits 😱



Transforme la arquitectura del computador básico para que esta soporte como tipos de datos nativos números enteros de 8 y 16 bits de manera independiente.

Solución:

No debemos olvidar que también se debe modificar la ISA para esta arquitectura

ADD8, ADD16, SUB8, SUB16, ...

Los opcodes correspondientes también deben ser creados.

Instrucción	Operandos	Opcode	La	Lb	Sa ₀	Sb0	Sb1	Sop2	Sop1	Sop0	Operación
MOV	$_{\mathrm{A,B}}$	000000	1	0	1	0	0	0	0	0	A=B
	$_{\mathrm{B,A}}$	000001	0	1	0	1	1	0	0	0	B=A
	A,Lit	000010	1	0	1	0	1	0	0	0	A=Lit
	B,Lit	000011	0	1	1	0	1	0	0	0	B=Lit
ADD	$_{\mathrm{A,B}}$	000100	1	0	0	0	0	0	0	0	A=A+B
	$_{\mathrm{B,A}}$	000101	0	1	0	0	0	0	0	0	B=A+B
	A,Lit	000110	1	0	0	0	1	0	0	0	A=A+Lit
SUB	$_{A,B}$	000111	1	0	0	0	0	0	0	1	A=A-B
	$_{\mathrm{B,A}}$	001000	0	1	0	0	0	0	0	1	B=A-B
	A,Lit	001001	1	0	0	0	1	0	0	1	A=A-Lit
AND	$_{A,B}$	001010	1	0	0	0	0	0	1	0	A=A and B
	$_{\mathrm{B,A}}$	001011	0	1	0	0	0	0	1	0	B=A and B
	A,Lit	001100	1	0	0	0	1	0	1	0	A=A and Lit
OR	$_{ m A,B}$	001101	1	0	0	0	0	0	1	1	A=A or B
	$_{\mathrm{B,A}}$	001110	0	1	0	0	0	0	1	1	B=A or B
	A,Lit	001111	1	0	0	0	1	0	1	1	A=A or Lit
NOT	A,A	010000	1	0	0	0	0	1	0	0	A=notA
	$_{\mathrm{B,A}}$	010001	0	1	0	0	0	1	0	0	B=notA
XOR	A,A	010010	1	0	0	0	0	1	0	1	A=A xor B
	$_{\mathrm{B,A}}$	010011	0	1	0	0	0	1	0	1	B=A xor B
	A,Lit	010100	1	0	0	0	1	1	0	1	A=A xor Lit
SHL	A,A	010101	1	0	0	0	0	1	1	0	A=shift left A
	$_{\mathrm{B,A}}$	010110	0	1	0	0	0	1	1	0	B=shift left A
SHR	A,A	010111	1	0	0	0	0	1	1	1	A=shift right A
	$_{\mathrm{B,A}}$	011000	0	1	0	0	0	1	1	1	B=shift right A

Transforme la arquitectura del computador básico para que esta soporte como tipos de datos nativos números enteros de 8 y 16 bits de manera independiente.

Solución:

No debemos olvidar que también se debe modificar la ISA para esta arquitectura

ADD8, ADD16, SUB8, SUB16, ...

Los **opcodes** correspondientes también deben ser creados. Se re-aprovechan los preexistentes para 8 bit, luego se crean nuevos opcodes para ADD16, SUB16, AND16, etc.

El opcode más alto ocupado en el assembly básico es el 011000_2 = 24_{10} y el máximo es 111111_2 = 63_{10} , por lo que se tienen suficientes opcodes desocupados para agregar este duplicado.


Además, es necesario agregar las señales de control apropiadas para manejar 8 o 16 bits, dependiendo del opcode en uso.



Si quisiéramos detectar automáticamente la ocurrencia de overflow en la ALU del computador básico, es posible agregar como output de esta, un condition code V (overflow) que tome el valor de 1 en caso de que ocurra overflow y 0 cuando no ocurre. Esta variable depende de otras cuatro variables binarias:

- A_n-1 (bit más significativo de A)
- B_n-1 (bit más significativo de B)
- S_n-1 (bit más significativo del resultado)
- Op (operación: 0: suma; 1:resta)

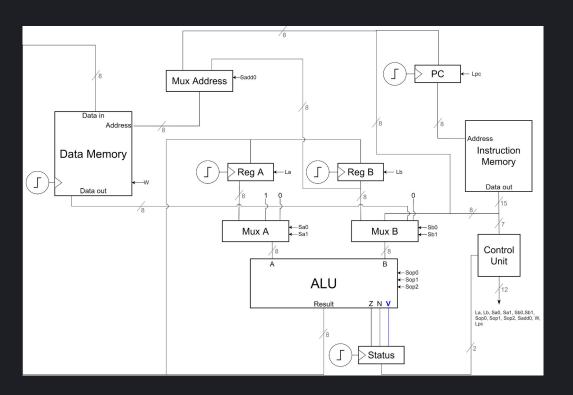Escriba la tabla de verdad para el condition code V en base a estas cuatro variables variables.



00

. .

ΩE



Para poder escribir la tabla de verdad de V, tenemos que encontrar para qué combinación de valores de A_n-1, B_n-1, S_n-1 y Op ocurre overflow.

Para la suma (Op = 0) tenemos que:

- Si los dos números son de signo opuesto (A_n-1 != B_n-1), no puede ocurrir overflow.
- Si los dos números son positivos (A_n-1 = 0, B_n-1 = 0), existe overflow cuando el resultado es negativo (S_n-1 = 1).
- Si los dos números son negativos (A_n-1 = 1, B_n-1 = 1), existe overflow cuando el resultado es positivo (S_n-1 = 0).



Para la resta (Op = 1) tenemos que:

- Si los dos números son de signo opuesto (A_n-1 != B_n-1), no puede ocurrir overflow.
- Si A es positivo (A_n-1 = 0) y B es negativo (B_n-1 = 1), ocurre overflow cuando el resultado es negativo (S_n-1 = 1).
- Si A es negativo (A_n-1 = 1) y B es positivo (B_n-1 = 0), ocurre overflow cuando el resultado es positivo (S_n-1 = 0).

Entonces, solo ocurre overflow en los siguientes casos:

- En una suma (Op = 0), si los dos números son positivos (A_n-1 = 0, B_n-1 = 0), existe overflow cuando el resultado es negativo (S_n-1 = 1).
- En una suma (Op = 0), si los dos números son negativos $(A_n-1 = 1, B_n-1 = 1)$, existe overflow cuando el resultado es positivo $(S_n-1 = 0)$.
- En una resta (Op = 1), si A es positivo (A_n-1 = 0) y B es negativo (B_n-1 = 1), ocurre overflow cuando el resultado es negativo (S_n-1 = 1).
- En una resta (Op = 1), si es negativo (A_n-1 = 1) y B es positivo (B_n-1 = 0), ocurre overflow cuando el resultado es positivo (S_n-1 = 0).



Op	A_{n-1}	B_{n-1}	S_{n-1}	overflow
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0



01

02

0.7

.

ns.

16









 $q(\geqq \forall \leq q)$



